

Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

```
module Counter
#(parameter N = 8)
( input wire clk, reset,
  output wire [N-1:0] q );

// signal declaration
reg [N-1:0] r_reg;
wire [N-1:0] r_next;
// body, register
always @(posedge clk, posedge reset)
if (reset)

r_reg <= 0;

else

r_reg<=r_next; // <= is non-blocking statement

// next state logic
assign r_next = r_reg + 1;
// output logic
assign q=r_reg;

endmodule
```

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

```
`timescale 1ns/1ns
module dung_tb_SC8bit;


wire [7:0] out;
reg in, clk, reset;

initial begin
in = 0;
clk = 0;
reset = 0;
end

always forever #10 clk = ~clk;
always forever #500 reset = ~reset;


Counter m0(clk, reset, out );
```

endmodule

 

Hình 1: Hình ảnh mô tả kết quả cấp xung đầu vào in và xung Clk. Tại thời điểm 1100ns xung ngõ ra 0000101 sau 10ns output: 000110 .. đến thời điểm 1445ns output: 00010110 => phù hợp với bảng trạng thái của mạch tuần tự đồng bộ 8 bit

 - Thiết kế và mô phỏng kiểm chứng mạch đếm đồng bộ 8 bit, có tín hiệu UD cho phép đếm lên/đếm xuống



Bảng trạng thái

Up/Down	Current State (Q7-Q0)	Next State (Q7-Q0)	J7 K7	J6 K6	...	J0 K0
1 (Up)	0	1	0 X	0 X	...	1 X
1 (Up)	1	10	0 X	0 X	...	1 X
1 (Up)	1111111	10000000	1 X	1 X	...	1 X
1 (Up)	11111111	0	X 1	X 1	...	X 1
0 (Down)	11111111	11111110	X 0	X 0	...	X 1
0 (Down)	10000000	1111111	X 1	X 1	...	X 1
0 (Down)	1	0	X 0	X 0	...	X 1
0 (Down)	0	11111111	1 X	1 X	...	1 X

Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

```
module CounterUD
```

```

( input wire clk,reset,ud,
output wire [7:0] q );
// signal declaration
reg [7:0] r_reg;
wire [7:0] r_next;
// body, register
always @(posedge clk, posedge reset)
if (reset)
r_reg<=0;
else
r_reg<=r_next;
// next state logic
assign r_next = (ud==1)?r_reg + 1:r_reg - 1;
// output logic
assign q=r_reg;

endmodule

```

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

```

`timescale 1ns/1ns
module HoangNgocDung_tb_UPC_8bit;

wire [7:0] out;    // Đường tín hiệu đầu ra 8-bit từ bộ đếm
reg ud, clk, reset; // Các tín hiệu điều khiển:
                    // ud (đếm lên/đếm xuống), clk (xung đồng hồ), reset (đặt
                    // lại)

initial begin
    ud = 1;        // Khởi tạo chế độ đếm lên (1)
    clk = 0;       // Xung đồng hồ bắt đầu ở mức thấp (0)
    reset = 1;     // Đặt lại bộ đếm (reset = 1)
    #20 reset = 0; // Sau 20ns, tắt reset để bộ đếm bắt đầu hoạt động
end


always forever #20 clk = ~clk; // Tạo xung đồng hồ với chu kỳ 40ns
always forever #250 ud = ~ud;  // Đảo chế độ đếm (lên/xuống) mỗi 250ns
always forever #800 reset = ~reset; // Reset bộ đếm mỗi 800ns

// Kết nối module CounterUD (bộ đếm) với các tín hiệu trong testbench
CounterUD m0(
    .clk(clk),    // Xung đồng hồ
    .reset(reset), // Tín hiệu đặt lại
    .ud(ud),      // Tín hiệu đếm lên/đếm xuống
    .out(out)     // Đầu ra của bộ đếm
);

endmodule

```

Kết quả mô phỏng

 

Hình 2: Dạng sóng hiển thị sự thay đổi của clk, ud, reset và out (giá trị bộ đếm 8 bit) theo thời gian.

Reset (0ns đến 20ns): Tín hiệu reset ở mức cao (1).

Giá trị của out hiển thị 00000000. Giai đoạn Đếm Lên (từ 20ns đến 250ns): Tại 20ns, tín hiệu reset chuyển xuống mức thấp (0), cho phép bộ đếm hoạt động bình thường. Tín hiệu ud đang ở mức cao (1). Bộ đếm đang ở chế độ đếm lên.

Quan sát dạng sóng out, giá trị của bộ đếm tăng lên tại mỗi cạnh lên của tín hiệu clk (xảy ra tại khoảng 20ns, 60ns, 100ns, 140ns, 180ns, 220ns,...):

- Tại 20ns (hoặc ngay sau khi reset kết thúc và có cạnh lên clock đầu tiên): out là 00000000.
- Tại ~60ns (cạnh lên clock đầu tiên sau reset): out chuyển lên 00000001 (1 thập phân).
- Tại ~100ns: out chuyển lên 00000010 (2 thập phân).
- Tại ~140ns: out chuyển lên 00000011 (3 thập phân).
- Tại ~180ns: out chuyển lên 00000100 (4 thập phân).
- Tại ~220ns: out chuyển lên 00000101 (5 thập phân).


Giai đoạn Đếm Xuống (từ 250ns trở đi): Tại thời điểm 250ns, tín hiệu ud chuyển từ mức cao (1) xuống mức thấp (0). Bộ đếm chuyển sang chế độ đếm xuống. Tại các cạnh lên của clock sau 250ns (xảy ra tại khoảng 260ns, 300ns, 340ns, v.v.), giá trị của bộ đếm bắt đầu giảm xuống.

Quan sát dạng sóng out từ 250ns trở đi:

- Tại 250ns (hoặc ngay trước cạnh lên clock tiếp theo): out đang là 00000101 (5).
- Tại ~260ns (cạnh lên clock đầu tiên sau khi ud xuống 0): out chuyển xuống 00000100 (4).
- Tại ~300ns: out chuyển xuống 00000011 (3).
- Tại ~340ns: out chuyển xuống 00000010 (2).
- Tại ~380ns: out chuyển xuống 00000001 (1).
- Tại ~420ns: out chuyển xuống 00000000 (0).
- Tại ~460ns: out chuyển xuống 11111111 (255 thập phân - đếm xuống từ 0 sẽ quay vòng về giá trị lớn nhất).

3. Thiết kế và mô phỏng kiểm chứng Thanh ghi dịch 8 bit, vào nối tiếp ra song song

Bảng trạng thái

 

Chu kỳ Clock	s_in (giải sử)	r_reg (Binary)	r_reg (Hex)	Giải Thích
0 (Khởi tạo)	X	0	0	Trạng thái ban đầu
1	1	10000000	80	Bit 1 dịch vào MSB
2	0	10000000	40	Bit 0 dịch vào, các bit khác dịch phải
3	1	10100000	A0	Bit 1 dịch vào
4	1	11010000	D0	Bit 1 dịch vào
5	0	1101000	68	Bit 0 dịch vào
6	0	110100	34	Bit 0 dịch vào
7	1	10011010	9A	Bit 1 dịch vào

Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

```

module ShiftSIPO (
    input wire clk,
    input wire s_in,
    output wire [7:0] q_out);
    reg [7:0] r_reg;
    wire [7:0] r_next;
    always @(negedge clk)
        r_reg <= r_next;
    assign r_next = {s_in, r_reg[7:1]};
    assign q_out = r_reg;
endmodule

```

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

```
`timescale 1ns/1ns
module HoangNgocDung_tb_UPC_8bit;
wire [7:0] out;
reg ud, clk, reset;
initial begin
    ud = 1;
    clk = 0;          // Xung đồng hồ bắt đầu ở mức thấp (0)
    reset = 1;        // Đặt lại bộ đếm (reset = 1)
    #20 reset = 0;    // Sau 20ns, tắt reset để bộ đếm bắt đầu hoạt động
end
always forever #20 clk = ~clk;
always forever #250 ud = ~ud;
always forever #800 reset = ~reset;

CounterUD m0(
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    .ud(ud),
    .out(out)
);
endmodule
```

Kết quả mô phỏng




Hình 3: Dạng sóng hiển thị hoạt động với các tín hiệu clk, i_in và out[7:0]. Tại cạnh lên clock khoảng 100ns: out chuyển từ 00001xxx sang 100001xx. Bit i_in (lúc đó là 1) đã được dịch vào. Dựa trên cách các bit cũ (1, 0, 0, 0) dịch chuyển và bit mới vào vị trí LSB (out[0])

- Tại cạnh lên clock khoảng 140ns: i_in là 0. out chuyển từ 100001xx sang 0100001x. Bit 0 từ i_in vào $out[0]$, nội dung cũ dịch sang trái.
- Tại cạnh lên clock khoảng 180ns: i_in là 1. out chuyển từ 0100001x sang 10100001. Bit 1 từ i_in vào $out[0]$, nội dung cũ dịch trái.

Quá trình này tiếp tục, các bit từ i_in lần lượt được dịch vào $out[0]$, đẩy các bit cũ sang trái qua $out[1]$, $out[2]$, ..., $out[7]$. Sau 8 cạnh lên clock kể từ khi thanh ghi rỗng hoặc reset, toàn bộ 8 bit dữ liệu từ i_in sẽ được nạp đầy vào thanh ghi và hiển thị ở đầu ra $out[7:0]$.

- Thiết kế và mô phỏng mô hình máy trạng thái cho bài toán điều khiển đèn giao thông, các tín hiệu ngõ ra giải sử chỉ là các ngõ điều khiển đèn xanh, vàng đỏ

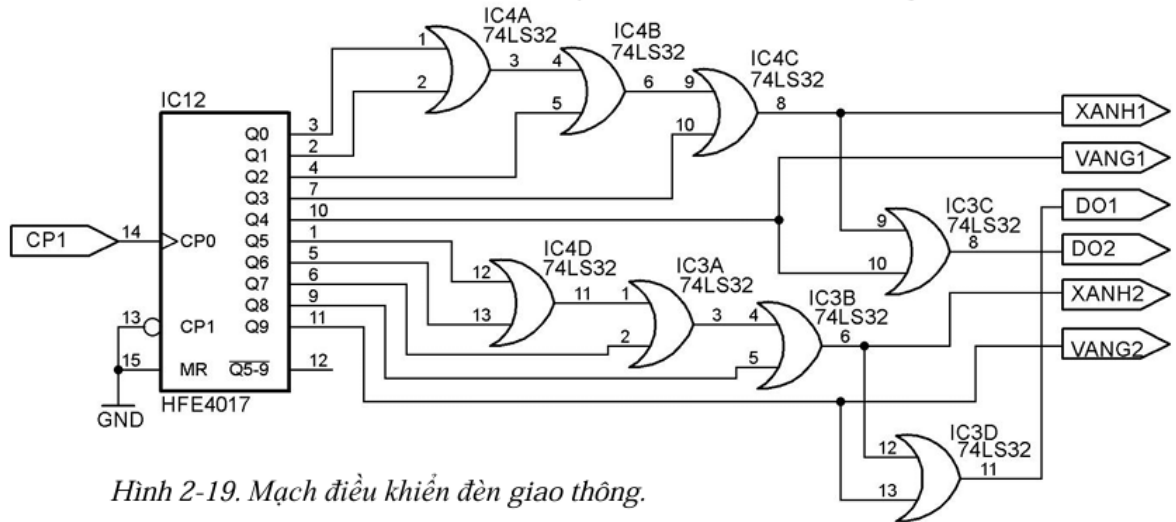


Hình 2-19. Mạch điều khiển đèn giao thông.

- Thiết kế đèn giao thông có 2 ngõ ra 2 trụ đèn tín hiệu thời gian từ Xanh 15s, Vàng 5S và đỏ 20s

Bảng trạng thái

Trạng thái	Đầu ra 1 (out1)	Đầu ra 2 (out2)	Thời gian (giây)	Trạng thái	Đầu ra 1 (out1)	Đầu ra 2 (out2)
S1	100	001	15	S1	100	001
S2	010	001	5	S2	010	001
S3	001	100	15	S3	001	100
S4	001	010	5	S4	001	010

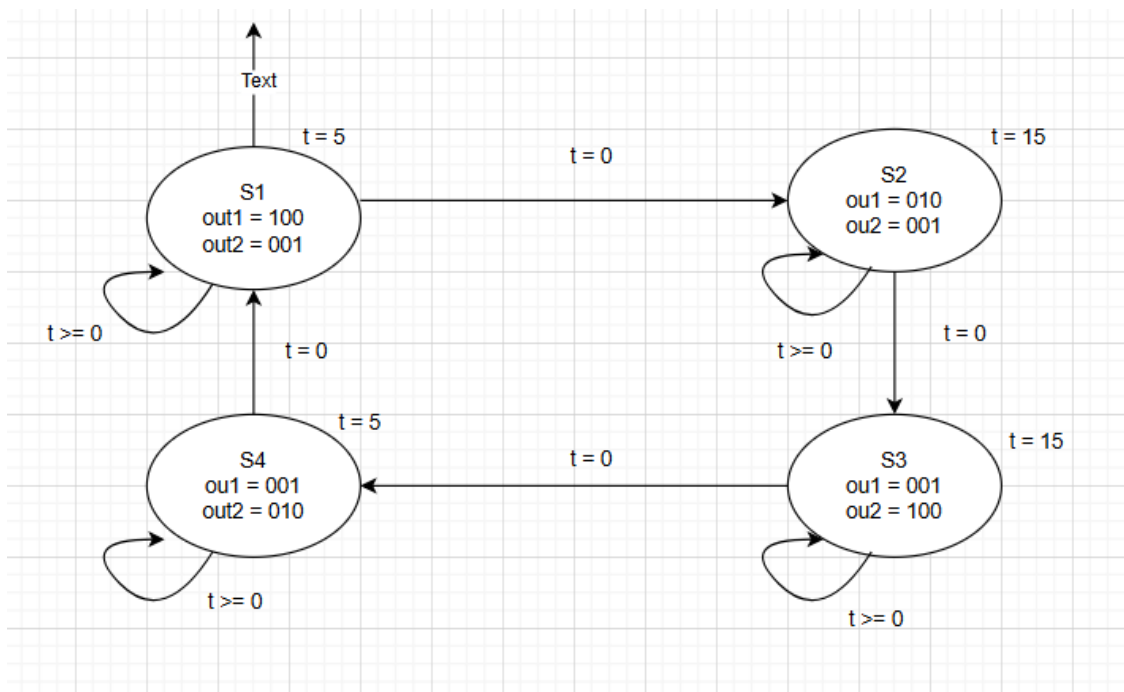

Biểu đồ 1: Sơ đồ nguyên lý dùng mô hình máy trạng thái đèn giao thông

Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

```

module traffic_light(
    input clk,           // Clock input
    input reset,         // Reset signal
    output reg [2:0] out1, // 1: [Red, Yellow, Green]
    output reg [2:0] out2 // 2: [Red, Yellow, Green]
);
parameter S1 = 2'b00, S2 = 2'b01, S3 = 2'b10, S4 = 2'b11;
reg [1:0] state, next_state;
reg [4:0] timer;

parameter S1_TIME = 15, // Xanh 15s
          S2_TIME = 5,   // Vàng 5s
          S3_TIME = 15,  // Xanh 15s
          S4_TIME = 5;   // Vàng 5s
always @(posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset) begin
        state <= S1;
        timer <= S1_TIME;
    end
    else begin
        timer <= timer - 1;
        if (timer == 0) begin
            case(state)
                S1: begin

```

```

        next_state <= S2;
        timer <= S2_TIME;
    end
    S2: begin
        next_state <= S3;
        timer <= S3_TIME;
    end
    S3: begin
        next_state <= S4;
        timer <= S4_TIME;
    end
    S4: begin
        next_state <= S1;
        timer <= S1_TIME;
    end
endcase
state <= next_state;
end
end
always @(state) begin
    case(state)
        S1: begin
            out1 = 3'b100;
            out2 = 3'b001;
        end
        S2: begin
            out1 = 3'b010;
            out2 = 3'b001;
        end
        S3: begin
            out1 = 3'b001;
            out2 = 3'b100;
        end
        S4: begin
            out1 = 3'b001;
            out2 = 3'b010;
        end
        default: begin
            out1 = 3'b001;
            out2 = 3'b001;
        end
    endcase
end
endmodule

```

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế


```
`timescale 1ns/1ns
module tb_trafficlight;
reg clk, reset;
wire [2:0] out1,out2;

initial begin
clk = 0;
reset = 1;
#10 reset = 0;
end

always forever #20 clk = ~clk;
traffic_light uut(clk, reset, out1, out2 );

endmodule
```

Kết quả mô phỏng

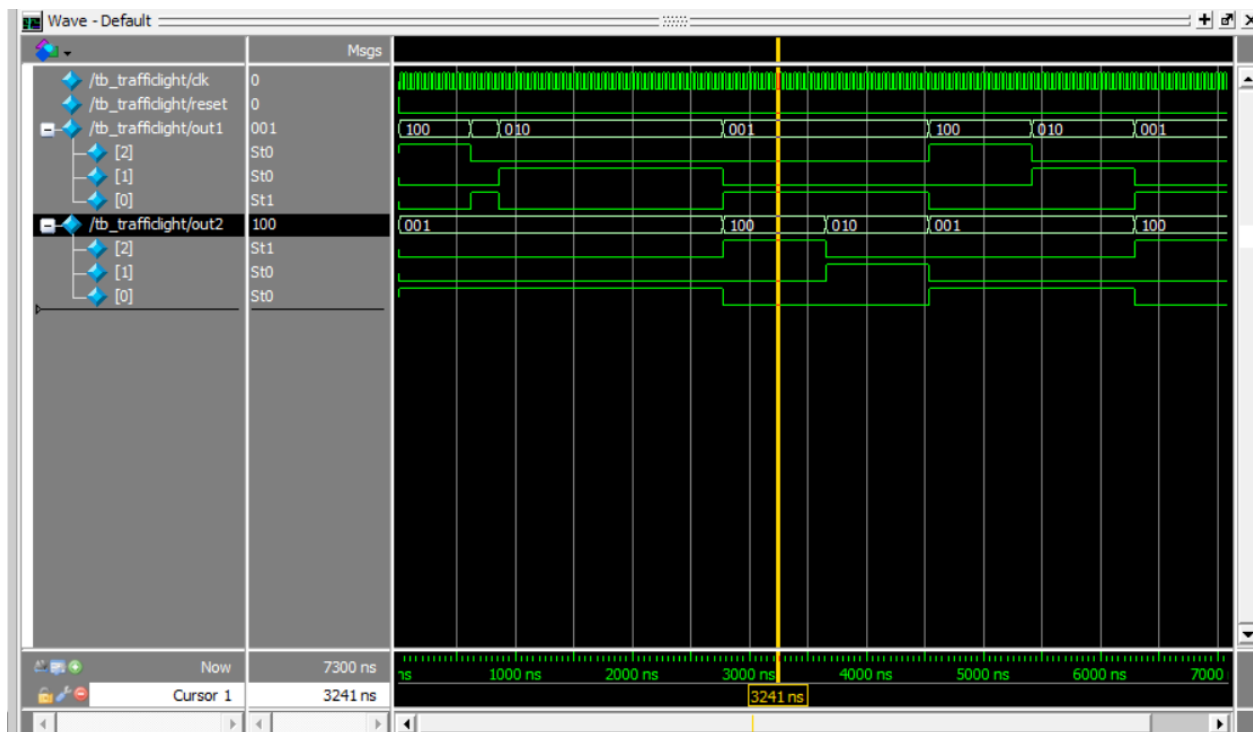


Hình 4: Hình ảnh mô tả kết quả cấp xung Clk và tín hiệu reset. Theo hình ta thấy trước 1000ns out1 = 100 (xanh 1) và out2 = 001 (đỏ 2). Giai đoạn Reset (0ns đến 10ns). Hoạt động Bình thường (từ 10ns trở đi)

Tại 10ns, tín hiệu reset chuyển xuống mức thấp (0), cho phép module đèn giao thông hoạt động theo chu kỳ.


- **Trạng thái 1: Đèn 1 Đỏ, Đèn 2 Xanh** out1 = 100 (Đỏ), out2 = 001 (Xanh). Trạng thái này bắt đầu sau reset (khoảng 10ns) và kéo dài đến khoảng 3000ns trên dạng sóng. Thời gian mô phỏng này tương ứng với thời gian Đèn Xanh 15s cho trụ 2 (và Đèn Đỏ 20s cho trụ 1 trong một chu kỳ hoàn chỉnh, nhưng chu kỳ Đỏ dài hơn Xanh). Dựa trên dạng sóng, Đèn Xanh của trụ 2 kéo dài khoảng $3000\text{ns} - 10\text{ns} \approx 2990\text{ns}$.

- *Trạng thái 2: Đèn 1 Đỏ, Đèn 2 Vàng, out1 = 100 (Đỏ), out2 = 010 (Vàng). Trạng thái này bắt đầu từ khoảng 3000ns và kéo dài đến khoảng 3500ns. Thời gian mô phỏng này $\approx 500ns$, tương ứng với thời gian Đèn Vàng 5s cho trụ 2. Trụ 1 vẫn giữ Đỏ trong giai đoạn này.*
- *Trạng thái 3: Đèn 1 Xanh, Đèn 2 Đỏ, out1 = 001 (Xanh), out2 = 100 (Đỏ). Trạng thái này bắt đầu từ khoảng 3500ns và kéo dài đến khoảng 5500ns. Thời gian mô phỏng này $\approx 2000ns$, tương ứng với thời gian Đèn Xanh 15s cho trụ 1. Trụ 2 chuyển sang Đỏ trong giai đoạn này (kết thúc Đỏ của trụ 2 ở khoảng 6000ns).*
- *Trạng thái 4: Đèn 1 Vàng, Đèn 2 Đỏ, out1 = 010 (Vàng), out2 = 100 (Đỏ). Trạng thái này bắt đầu từ khoảng 5500ns và kéo dài đến khoảng 6000ns. Thời gian mô phỏng này $\approx 500ns$, tương ứng với thời gian Đèn Vàng 5s cho trụ 1. Trụ 2 vẫn giữ Đỏ trong giai đoạn này.*
- *Trạng thái 5: Đèn 1 Đỏ, Đèn 2 Xanh, out1 = 100 (Đỏ), out2 = 001 (Xanh). Trạng thái này bắt đầu từ khoảng 6000ns và lặp lại chu kỳ.*

5. Thiết kế mô phỏng phát hiện chuỗi 1001 trong chuỗi dữ liệu nối tiếp. Trong đó, W: dữ liệu nối tiếp vào theo xung Clk cạnh xuống. Nếu phát hiện 1001 thì output y = 1 ngược lại y = 0

 

Hình 5: Sơ đồ khối

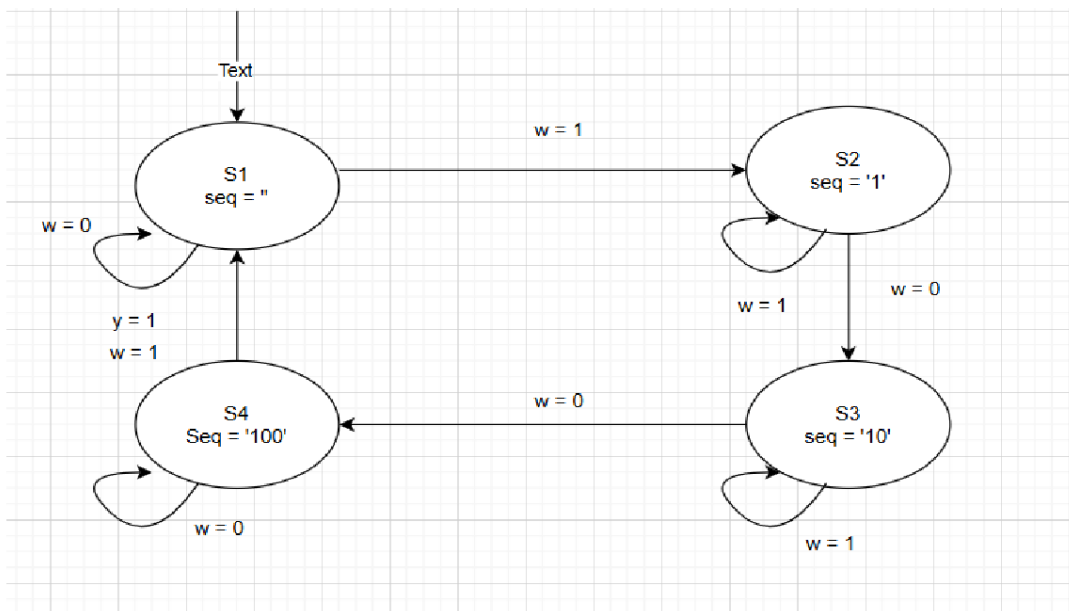

Hình 6: Sơ đồ nguyên lý dùng mô hình máy trạng thái phát hiện chuỗi số


Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

```
module seq4_detect_moore(x, clk, y);
    input x, clk;
    output reg y;
    reg [2:0] state, nstate;
    parameter S0 = 3'b000, S1 = 3'b001, S2 = 3'b010, S3 = 3'b011;
    // State register (flip-flop)
    always @(posedge clk) begin
        state <= nstate;
    end
    // Next state logic (state transitions)
    always @(state or x) begin
        case(state)
            S0: nstate = (x) ? S1 : S0; // Looking for '1'
            S1: nstate = (x) ? S1 : S2; // Looking for '10'
            S2: nstate = (x) ? S0 : S3; // Looking for '100'
            S3: nstate = (x) ? S1 : S0; // Looking for '1001'
            default: nstate = S0; // Default case (reset to S0)
        endcase
    end

    always @(state) begin
        if(state == S3)
            y = 1;
        else
            y = 0;
        end
    end
endmodule
```


Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

```
`timescale 1ns/1ns
module tb_SC1111;
    reg w, clk;
    wire y;
    initial begin
        clk = 0;
        #5;
        clk = 1;
        w = 1;
    end
    always forever #20 clk = ~clk;
    always forever #60 w = ~w;
    seq4_detect_moore uut(w,clk, y );
endmodule
```

 

Hình 7: Khi xung clk kích cạnh lên, trạng thái ban đầu $w = 1$ sau 60ns đổi thành 0 và tiếp tục. Ta thấy khi chuỗi nhập đúng bằng 1001 thì y (output = 1). Ngược lại = 0.

6. Thiết kế hệ thống khóa cửa đơn giản hệ thống sử dụng một bàn phím giả lập bang 4 nút nhấn tương ứng với 1,2,3,4
 - Mật khẩu mở cửa là 1,3,2,4
 - Mỗi người khi dùng cửa hệ thống kiểm tra xem nhập đúng hay không
 - Nếu đúng, đèn led xanh bậc sáng 3s để báo mở cửa
 - Nếu sai, đèn đỏ nhấp nháy 3 lần để báo sai mật khẩu sau đó hệ thống quay lại trạng thái ban đầu.
 - Nếu không có thao tác trong vòng 10s quay lại trạng thái ban đầu.

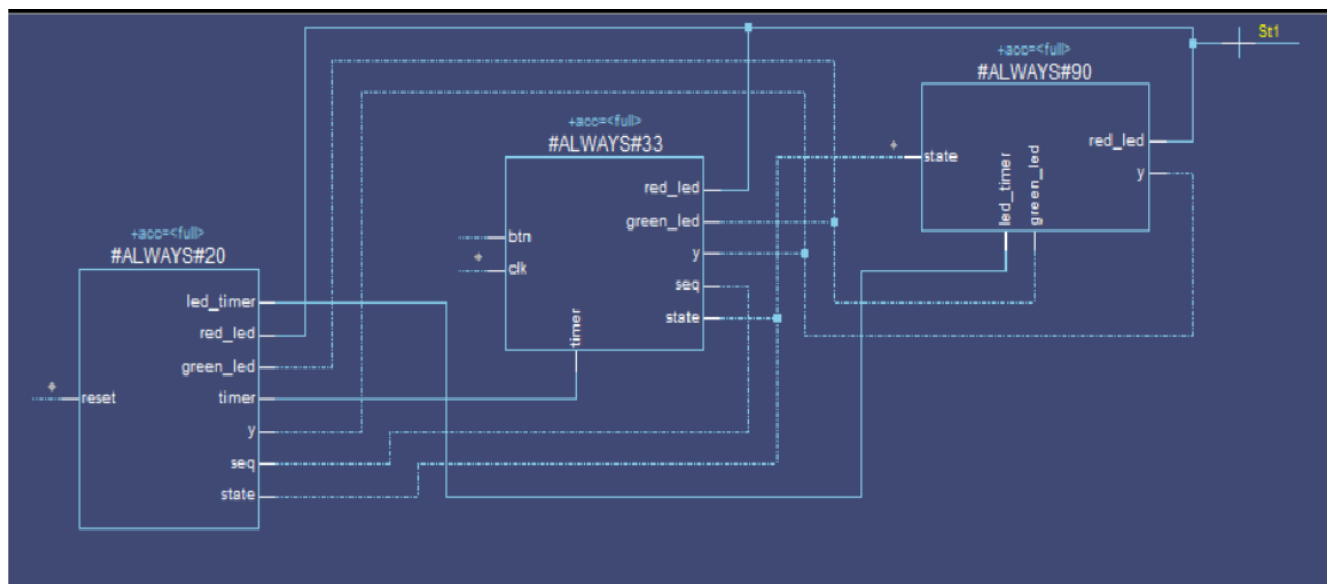

Hình 8: Sơ đồ khối của hệ thống

Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog (phân tích máy trạng thái)

- **Yêu cầu:** Nhập mật khẩu từ nút nhấn. Kiểm tra xem mật khẩu đúng hay không. Mật khẩu đúng là chuỗi "1,3,2,4"
- Nếu không có thao tác trong vòng 10s quay lại trạng thái ban đầu.
- Khi nhập sai quay về trạng thái ban đầu

```

module Door_System(
input wire [3:0] btn,
input wire clk, reset,
output reg y
);

reg [2:0] state, next_state;
reg [11:0] seq; // input seq

reg [3:0] timer; // 10 time count

parameter S0 = 0 , S1 = 1 , S2 = 2 , S3 = 3, S4 = 4, error = 5;

parameter TIME_OUT = 10;

// reset
always @(posedge reset)
if (reset)
begin
state <= S0;
seq <= 0;
y <= 0;
timer = 0;
end

// time count
always @(posedge clk)
if (timer == TIME_OUT)
begin
state <= S0;
seq <= 0;
y <= 0;
timer = 0;
end
else if (btn != 0)

```

```

        timer <= 0;
else
    timer <= timer + 1;

// FSM : thay đổi trạng thái
always @(posedge clk)
case(state)
S0: if (btn[0] == 1)
begin
    seq[2:0] = 1;
    next_state <= S1;
end else
    next_state <= S0;
S1: if (btn[2] == 1)
begin
    seq[5:3] = 3;
    next_state <= S2;
end
else if (btn[1] || btn[3] || btn[0])
    next_state <= error;
S2: if (btn[1] == 1)
begin
    seq[8:6] = 2;
    next_state <= S3;
end
else if (btn[2] || btn[3] || btn[0])
    next_state <= error;
S3: if (btn[3] == 1)
begin
    seq[11:9] = 4;
    next_state <= S4;
end
else if (btn[1] || btn[2] || btn[0])
    next_state <= error;
error:
    next_state <= S0;
default: next_state <= S0;
endcase

// cập nhật trạng thái

```




```

always @(posedge clk)
    state <= next_state;

// output
always @(state) begin
    if(state == S3)
        y = 1;
    else
        y = 0;
end

endmodule

```

 

Hình 9: Ta thấy sau khi nhấn button 1,3,2,4 thì tín hiệu mở cửa ($y = 1$)

Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog (full code door_system)

```

module Door_System(
input wire [3:0] btn,
input wire clk, reset,
output reg y,
output reg green_led,
output reg red_led
);

reg [2:0] state, next_state;
reg [11:0] seq; // input seq

```

```

reg [3:0] timer; // 10 time count
reg [3:0] led_timer; // 3s

parameter S0 = 0 , S1 = 1 , S2 = 2 , S3 = 3, S4 = 4, error = 5;

parameter TIME_OUT = 10, led_on = 3, led_blink = 1;

// reset
always @(posedge reset)
if (reset)
begin
    state <= S0;
    seq <= 0;
    y <= 0;
    timer <= 0;
    green_led <= 0;
    red_led <= 0;
    led_timer <= 0;
end

// time count
always @(posedge clk)
if (timer == TIME_OUT)
begin
    state <= S0;
    seq <= 0;
    y <= 0;
    timer = 0;
    green_led <= 0;
    red_led <= 0;
end
else if (btn != 0)
    timer <= 0;
else
    timer <= timer + 1;

// change state
always @(posedge clk)
case(state)
S0: if (btn[0] == 1)
begin
    seq[2:0] = 1;
    next_state <= S1;
end else
    next_state <= S0;

```

```

S1: if (btn[2] == 1)
begin
    seq[5:3] = 3;
    next_state <= S2;
end
else if (btn[1] || btn[3] || btn[0])
    next_state <= error;
S2: if (btn[1] == 1)
begin
    seq[8:6] = 2;
    next_state <= S3;
end
else if (btn[2] || btn[3] || btn[0])
    next_state <= error;
S3: if (btn[3] == 1)
begin
    seq[11:9] = 4;
    next_state <= S3;
end
else if (btn[1] || btn[2] || btn[0])
    next_state <= error;
error: next_state <= S0;

default: next_state <= S0;

endcase

always @(posedge clk)
    state <= next_state;

// output

always @(state) begin
if (state == S3) begin // correct pass -> green light
    y = 1;
    green_led = 1;
    led_timer <= 0;
end else begin
    y = 0;
    green_led = 0;
    led_timer <= 0;
end

if (green_led == 1) begin
    if (led_timer < led_on)
        led_timer <= led_timer + 1;

```

```

        else begin
            green_led = 0;
            led_timer <= 0;
        end
    end
end
if (state == error) begin
    if (led_timer < led_blink) begin
        red_led = (led_timer % 2 == 0) ? 1 : 0;
        led_timer <= led_timer + 1;
    end else begin
        red_led = 0;
        led_timer <= 0;
    end
end else begin
    red_led = 0;
    led_timer <= 0;
end
end
endmodule

```

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

```

module HoangNgocDung_tb_DoorSystem();

    reg clk, reset;
    reg [3:0] btn;
    wire y, green, red;

    initial begin

        clk = 0;
        btn = 0;
        reset = 1;
        #10 reset = 0;

        #10 btn = 1;
        #10 btn = 2;
        #10 btn = 4;
        #10 btn = 3;
        #5 reset = 1;
        #5 reset = 0;

        #10 btn = 1;
        #10 btn = 3;
        #10 btn = 2;
        #10 btn = 4;
    end
endmodule


```

```

#10 btn = 1;
#10 btn = 2;
#10 btn = 2;
#10 btn = 4;
end
always forever #5 clk = ~clk;
always forever #200 reset = ~ reset;
Door_System uut (btn , clk, reset, y, green, red);
endmodule

```

Kết quả mô phỏng

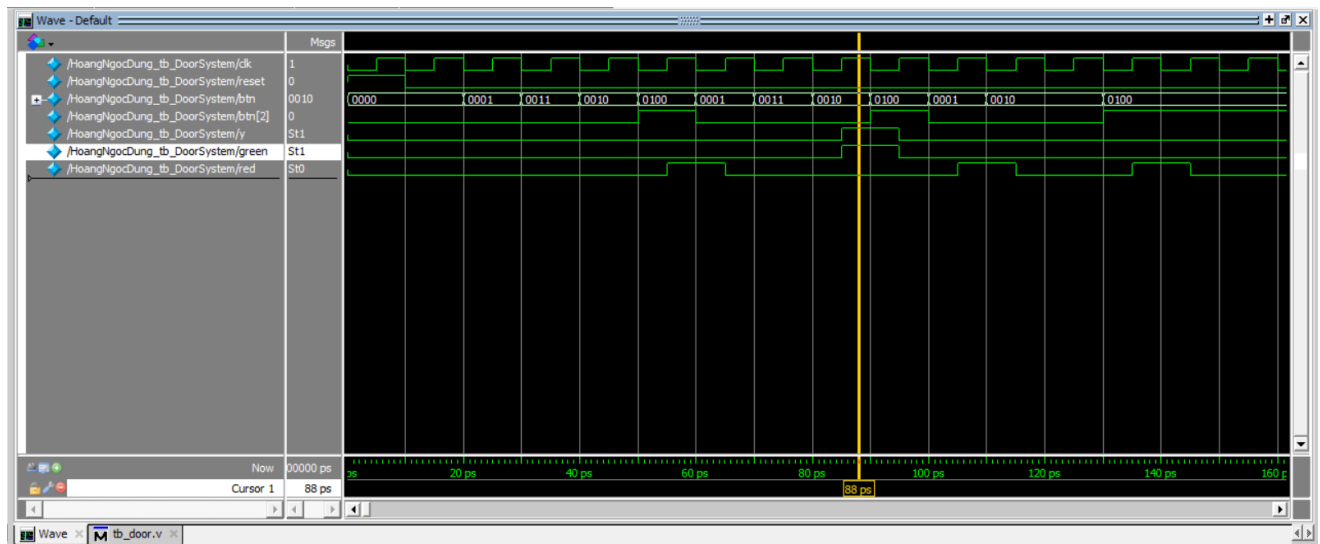

Hình 10: Sau khi reset. Hình ảnh mô tả tín hiệu đèn xanh sáng khi nhập đúng password = '1 3 2 4'. Thì y = 1 => green light sáng 3s. test Nhấn nút 1 rồi 3,2,4 => green_led = 1 (Đèn xanh sáng). Và y = 1 (Mở cửa thành công).

Đèn xanh sẽ sáng trong 3 giây rồi tắt. Tuy nhiên trường hợp đèn đỏ khi nhập sai vẫn chưa xử lý đúng nhập nhảy 3 lần