


Họ tên sinh viên	MSSV	Lớp (thứ - tiết)	
Hoàng Ngọc Dung	23139006	Lớp thứ bảy tiết 7-9	


Chú ý: Sinh viên thay bằng QR code của mã số sinh viên (ví dụ: 23119012), có thể tham khảo tại <https://barcode.tec-it.com>

Quick question : chapter 04

Lưu ý: Trong mỗi thiết kế yêu cầu sinh viên thực hiện

- Sơ đồ khối (nguyên lý, cấu trúc)
- Bảng trạng thái
- Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog cho module cần thiết kế,
- Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế
- Kết quả mô phỏng quá trình kiểm tra, có phân tích
- Module test được đặt tên theo cú pháp: *tensv_testbench_tenmodule*, ví dụ để test module *encoder*, sinh viên Nguyễn Văn An phải đặt tên module test như sau: *An_testbench_encoder*. Các kết quả mô phỏng phải được chụp màn hình bao gồm cả tên của module test trong đó có tên sinh viên thì mới hợp lệ

1. Thiết kế và mô phỏng kiểm chứng mạch cộng 4 bit từ mạch cộng toàn phần 1 bit, sử dụng mô tả cấu trúc.

 

Hình 1: Mạch cộng toàn phần 4 bit

Bảng trạng thái

A	B	Cin	Sum	Carry
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

```
module full_adder(  
    input wire a, input wire b, input wire cin,  
    output wire sum, output wire carry  
);  
  
assign sum = a ^ b ^ cin;  
assign carry = (a & b) | (a & cin) | (b & cin);  
  
endmodule  
  
module adder_4bit(  
    input wire [3:0] A,  
    input wire [3:0] B,  
    output wire [4:0] R  
);  
  
// carry signals  
wire c1, c2, c3;  
  
full_adder add0 (A[0], B[0], 0, R[0], c1);  
full_adder add1 (A[1], B[1], c1, R[1], c2);  
full_adder add2 (A[2], B[2], c2, R[2], c3);  
full_adder add3 (A[3], B[3], c3, R[3], R[4]);  
endmodule
```

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

```
module dung_tb_adder_4bit();  
  
reg [3:0] A;  
reg [3:0] B;  
wire [4:0] R;  
initial begin  
    A = 4'b0101; B = 4'b0011;  
end  
  
always forever #5 A = ~A;  
always forever #5 B = ~B;  
always forever #10 A = ~A;  
  
adder_4bit uut (A,B,R);  
endmodule
```

Kết quả mô phỏng

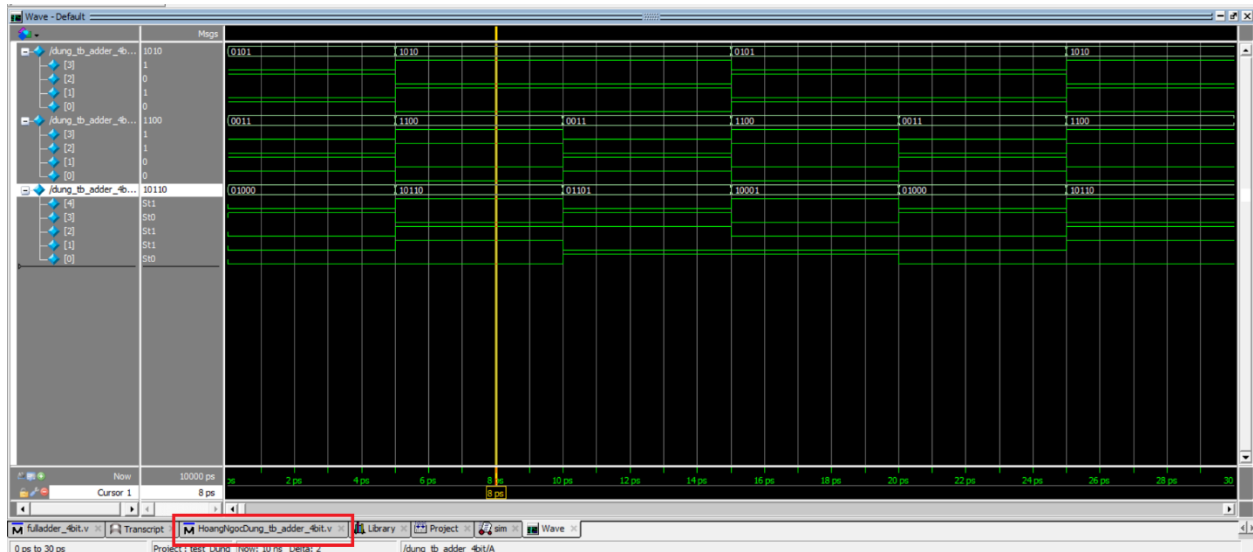


Hình 2: Hình ảnh sóng cho thấy sự thay đổi của các tín hiệu A, B, và R theo thời gian dựa vào module thiết kế

- Thời điểm ban đầu (Now): A có giá trị 0101 (5). B có giá trị 0011 (3), R có giá trị 01000 (8), là kết quả của phép cộng $5 + 3$.
- Tại thời điểm 5 ps: A thay đổi thành 1010 (10), B thay đổi thành 1100 (12), R thay đổi thành 10110 (22), là kết quả của phép cộng $10 + 12$.
- Tại thời điểm 10 ps: A thay đổi trở lại thành 0101 (5), B thay đổi trở lại thành 0011 (3), R thay đổi trở lại thành 01000 (8), là kết quả của phép cộng $5 + 3$.
- Tại thời điểm khoảng 15 ps: A thay đổi thành 1010 (10), B thay đổi thành 1100 (12), R thay đổi thành 10110 (22), là kết quả của phép cộng $10 + 12$.

Vây mạch cộng toàn phần 4 bit hoạt động chính xác

2. Thiết kế và mô phỏng kiểm chứng mạch đa hợp 8 sang 1

 

Hình 3: Sơ đồ khối mạch đa hợp 8 sang 1

Bảng trạng thái

S1	S2	S3	O
0	0	0	I1
0	0	1	I2
0	1	0	I3
0	1	1	I4
1	0	0	I5
1	0	1	I6
1	1	0	I7
1	1	1	I8

Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

```
module mux8to1(  
input wire [7:0] w,  
input wire [2:0] s,  
output reg y);  
  
always @(w,s)  
case(s)  
0: y = w[0];  
1: y = w[1];  
2: y = w[2];  
3: y = w[3];  
4: y = w[4];  
5: y = w[5];  
6: y = w[6];  
default: y = w[7];  
endcase  
endmodule
```

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

```
`timescale 1ns/1ns // define timescale  
module dung_tb_mux8to1();  
  
reg [7:0] w;  
reg [2:0] s;  
wire y;
```


```

// initialize w and s to 000 and 00, respectively
initial begin
w = 0 ;
s = 0;
end
// generate w0- w3
always forever #10 w[0] = ~w[0];
always forever #20 w[1] = ~w[1];
always forever #40 w[2] = ~w[2];
always forever #80 w[3] = ~w[3];
always forever #100 w[4] = ~w[4];
always forever #200 w[5] = ~w[5];
always forever #400 w[6] = ~w[6];
always forever #800 w[7] = ~w[7];

//generate 4 state of s by increasing s by 1
always forever #500 s = s + 1;
// conect w,s,y to moduke mux41
mux8to1 m0(w,s,y);
endmodule

```

Kết quả mô phỏng

 


Hình 4: Tín hiệu s từ tín hiệu này tăng dần giá trị từ 000 (0) đến 001 (1), 010 (2), 011 (3), và tiếp tục đến 111 (7) rồi quay lại 000 và ta thấy :

- Khi $s = 000$, y bằng $w[0]$.
- Khi $s = 001$, y bằng $w[1]$.
- Khi $s = 010$, y bằng $w[2]$.
- Khi $s = 011$, y bằng $w[3]$...

Vậy mạch đa hợp 8 sang 1 hoạt động chính xác

3. Thiết kế và mô phỏng kiểm chứng mạch giải đa hợp 1 sang 8

 

Hình 4: Sơ đồ mạch giải đa hợp 1 sang 8

Bảng trạng thái

Selection Inputs			Outputs							
S2	S1	S0	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I
0	0	1	0	0	0	0	0	0	I	0
0	1	0	0	0	0	0	0	I	0	0
0	1	1	0	0	0	0	I	0	0	0
1	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0
1	0	1	0	0	I	0	0	0	0	0
1	1	0	0	I	0	0	0	0	0	0
1	1	1	I	0	0	0	0	0	0	0


Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

```
module mux8to1(  
input wire [7:0] w,  
input wire [2:0] s,  
output reg y);  
  
always @(w,s)  
case(s)  
0: y = w[0];  
1: y = w[1];  
2: y = w[2];  
3: y = w[3];  
4: y = w[4];  
5: y = w[5];  
6: y = w[6];  
default: y = w[7];  
endcase  
endmodule
```

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

```
`timescale 1ns/1ns // define timescale  
module dung_tb_demux1to8();  
  
reg in;  
reg [2:0] sel;  
wire [7:0] out;  
  
initial begin  
in = 1;  
sel = 0;  
end  
// generate sel0- sel2  
always forever #10 sel[0] = ~sel[0];  
always forever #20 sel[1] = ~sel[1];  
always forever #40 sel[2] = ~sel[2];  
always forever #80 in = in + 1;  
demux1to8 m1(in,sel,out);  
  
endmodule
```

Kết quả mô phỏng

 


Hình 5: Ta cấp tín hiệu $in = 1$ (mức cao) và thay đổi sau mỗi 80ns

Tín hiệu sel từ 000 và đảo bit sau mỗi thay đổi sau mỗi 10ns, 20ns, 40ns

Ta thấy Khi $sel = 000$, thì $out[0]$, $sel = 001$, thì $out[1]$. tại 24ns $sel = 010$ thì $out = [2]$

Vậy mạch giải đa hợp 1 sang 8 hoạt động chính xác

- Thiết kế và mô phỏng mạch giả mã 3 sang 8 có tín hiệu cho phép (enable –EN) ngõ ra tích cực mức thấp

 

Hình 6: tín hiệu cho phép mức cao ($EN = 1$) của mạch giải mã

Bảng trạng thái

Input				Output							
En	A	B	C	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
1	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1


Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

```
module decoder3to8_en0(  
input wire [2:0] in,  
input wire en,  
output reg [7:0] out);  
  
always @(in or en)  
    if (en == 0)  
        out = ~(8'b00000001 << in); // dịch bit trái  
    else  
        out = 8'b11111111;  
endmodule
```

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

```
`timescale 1ns/1ns // define timescale  
module dung_tb_decoder3to8_en0();  
reg [2:0] in;  
reg en;  
wire [7:0] out;  
  
initial begin  
en = 1;  
in = 0;  
end  
always forever #10 in[0] = ~in[0];  
always forever #20 in[1] = ~in[1];  
always forever #40 in[2] = ~in[2];  
always forever #50 en = 0;  
  
decoder3to8_en0 m3(in,en,out);  
endmodule
```

Kết quả mô phỏng

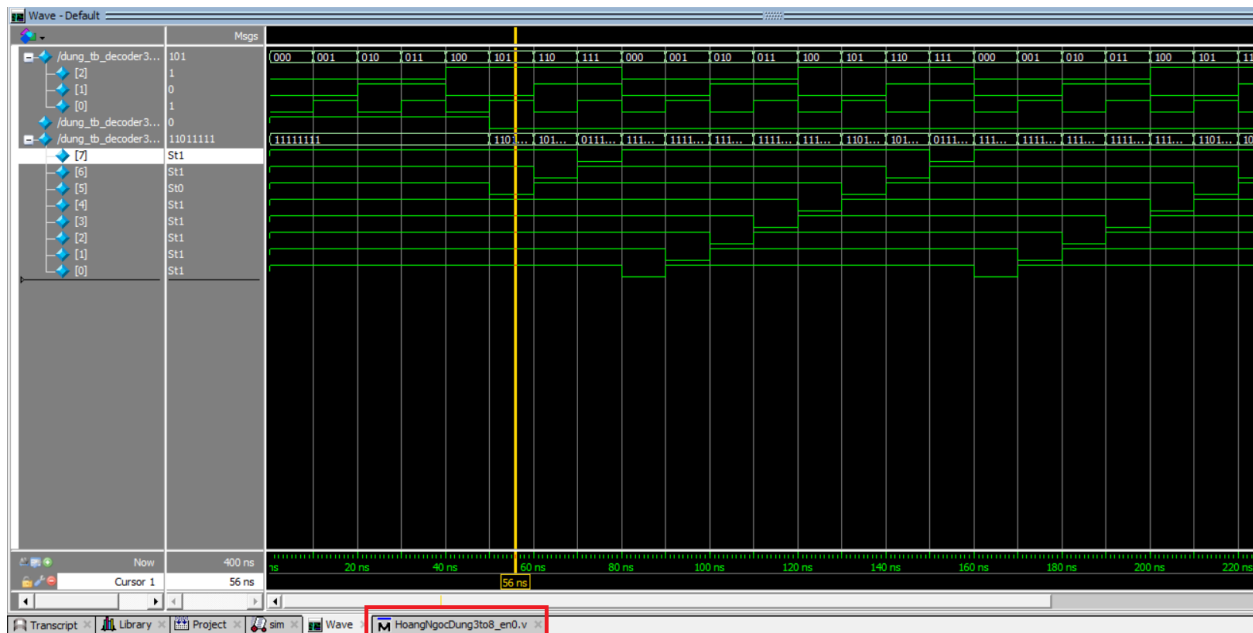


Hình 8: Hình ảnh sóng mô tả ban đầu cấp tín hiệu enable = 1, in = 0 và sel[0] thay đổi sau mỗi 10ns, sel[1] thay đổi sau mỗi 20ns, sel[2] thay đổi sau mỗi 40ns.

- Trước 50ns, en = 1 nên out = 0 bất kể input

- Sau 50ns, en = 0 ta thấy in = 010, thì out[2] = 0, các bit còn lại của out bằng 1. Tương tự in = 101 thì out[3] = 0, ..

Vậy mạch giả mã 3 sang 8 có tín hiệu cho phép (enable –EN) ngõ ra tích cực mức thấp hoạt động chính xác

- Thiết kế và mô phỏng mạch giả mã 3 sang 8 có tín hiệu cho phép (enable –EN), ngõ ra tích cực mức cao

 

Hình 9: Tín hiệu cho phép mức cao (EN = 1) của mạch giải mã 3 sang 8

Bảng trạng thái

Input				Output							
En	A	B	C	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0


Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

```
module decoder3to8_en1(  
input wire [2:0] in,  
input wire en,  
output reg [7:0] out);  
  
always @(in or en)  
    if (en == 1)  
        out = (8'b00000001 << in);  
    else  
        out = 8'b00000000;  
endmodule
```

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

```
`timescale 1ns/1ns // define timescale  
module dung_tb_decoder3to8_en1();  
reg [2:0] in;  
reg en;  
wire [7:0] out;  
  
initial begin  
en = 0;  
in = 0;  
end  
always forever #10 in[0] = ~in[0];  
always forever #20 in[1] = ~in[1];  
always forever #40 in[2] = ~in[2];  
always forever #50 en = ~en;  
  
decoder3to8_en1 m2(in,en,out);  
endmodule
```

Kết quả mô phỏng

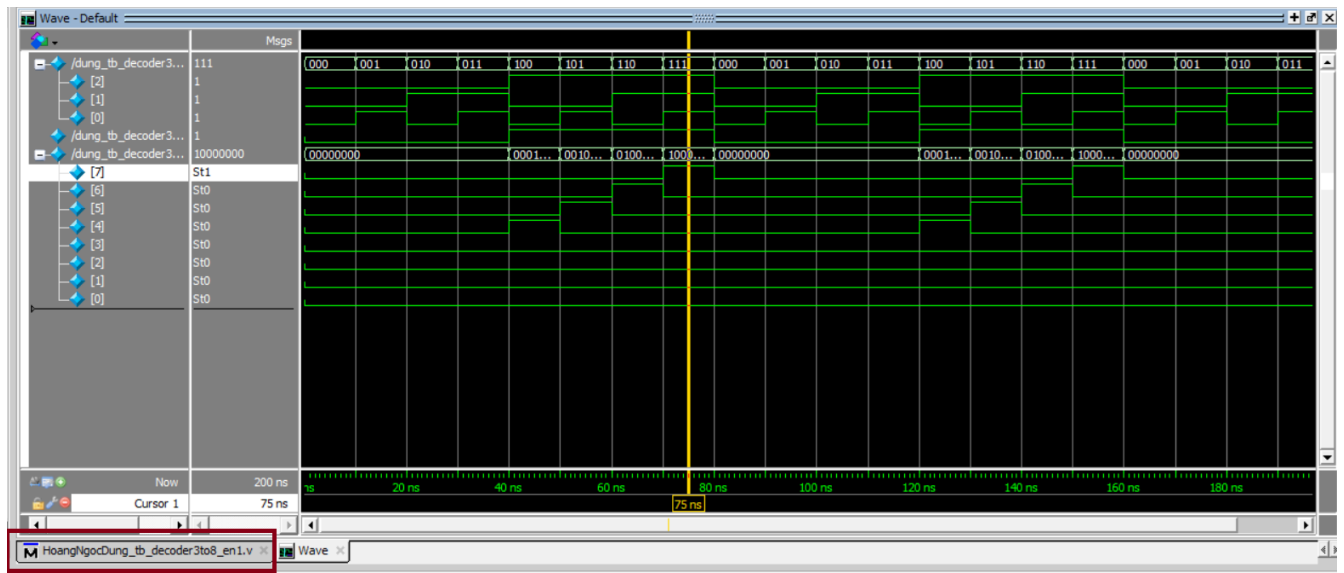

Hình 9: Hình ảnh sóng mô tả ban đầu cấp tín hiệu $enable = 0$, $in = 0$ và $sel[0]$ thay đổi sau mỗi 10ns, $sel[1]$ thay đổi sau mỗi 20ns, $sel[2]$ thay đổi sau mỗi 40ns.

- Trước 50ns, $en = 0$ nên $out = 0$ bất kể input
- Sau 50ns, $en = 1$ ta thấy $in = 110$, thì $out[6] = 1$, các bit còn lại của out bằng 0. Tương tự $in = 111$ thì $out[7] = 0$,..

Vậy mạch giả mã 3 sang 8 có tín hiệu cho phép (enable –EN) ngõ ra tích cực mức cao hoạt động chính xác