


Họ tên sinh viên	MSSV	Lớp (thứ - tiết)	
<b>Hoàng Ngọc Dung</b>	23139006	<b>Thứ 7 - Tiết 7 - 9</b>	


**Chú ý:** Sinh viên thay bằng QR code của mã số sinh viên (ví dụ: 23119012), có thể tham khảo tại <https://barcode.tec-it.com>)

### Quick question : chapter 6

*Lưu ý: Trong mỗi thiết kế yêu cầu sinh viên thực hiện*

- Sơ đồ khối (nguyên lý, cấu trúc)
- Bảng trạng thái
- Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog cho module cần thiết kế,
- Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế
- Kết quả mô phỏng quá trình kiểm tra, có phân tích
- Module test được đặt tên theo cú pháp: *tensv\_testbench\_tenmodule*, ví dụ để test module encoder, sinh viên Nguyen Van An phải đặt tên module test như sau: *An\_testbench\_encoder*. Các kết quả mô phỏng phải được chụp màn hình bao gồm cả tên của module test trong đó có tên sinh viên thì mới hợp lệ

 1. Thiết kế và mô phỏng mạch đếm đồng bộ 8 bit sử dụng phương pháp thiết kế mạch tuần tự



CLK	Q7 (MSB)	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0 (LSB)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	1	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...
254	1	1	1	1	1	1	1	0
255	1	1	1	1	1	1	1	1

## Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

```
module Counter
#(parameter N = 8)
( input wire clk, reset,
output wire [N-1:0] q );

// signal declaration
reg [N-1:0] r_reg;
wire [N-1:0] r_next;
// body, register
always @(posedge clk, posedge reset)
if (reset)

r_reg <= 0;

else

r_reg<=r_next; // <= is non-blocking statement

// next state logic
assign r_next = r_reg + 1;
// output logic
assign q=r_reg;

endmodule
```

## Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

```
`timescale 1ns/1ns
module dung_tb_SC8bit;


wire [7:0] out;
reg in, clk, reset;

initial begin
in = 0;
clk = 0;
reset = 0;
end

always forever #10 clk = ~clk;
always forever #500 reset = ~reset;


Counter m0(clk, reset, out );

endmodule
```

 

Hình 1: Hình ảnh mô tả kết quả cấp xung đầu vào in và xung Clk. Tại thời điểm 1100ns xung ngõ ra 0000101 sau 10ns output: 000110 .. đến thời điểm 1445ns output: 00010110 => phù hợp với bảng trạng thái của mạch tuần tự đồng bộ 8 bit

 - Thiết kế và mô phỏng kiểm chứng mạch đếm đồng bộ 8 bit, có tín hiệu UD cho phép đếm lên/đếm xuống



### Bảng trạng thái

Up/Down	Current State (Q7-Q0)	Next State (Q7-Q0)	J7 K7	J6 K6	...	J0 K0
1 (Up)	0	1	0 X	0 X	...	1 X
1 (Up)	1	10	0 X	0 X	...	1 X
1 (Up)	1111111	10000000	1 X	1 X	...	1 X
1 (Up)	11111111	0	X 1	X 1	...	X 1
0 (Down)	11111111	11111110	X 0	X 0	...	X 1
0 (Down)	10000000	1111111	X 1	X 1	...	X 1
0 (Down)	1	0	X 0	X 0	...	X 1
0 (Down)	0	11111111	1 X	1 X	...	1 X

### Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

```
module CounterUD
```

```
( input wire clk,reset,ud,
```

```

output wire [7:0] q );
// signal declaration
reg [7:0] r_reg;
wire [7:0] r_next;
// body, register
always @(posedge clk, posedge reset)
if (reset)
r_reg<=0;
else
r_reg<=r_next;
// next state logic
assign r_next = (ud==1)?r_reg + 1:r_reg - 1;
// output logic
assign q=r_reg;

endmodule

```

### Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

```

`timescale 1ns/1ns
module HoangNgocDung_tb_UPC_8bit;

wire [7:0] out;      // Đường tín hiệu đầu ra 8-bit từ bộ đếm
reg ud, clk, reset;  // Các tín hiệu điều khiển:
                    // ud (đếm lên/đếm xuống), clk (xung đồng hồ), reset (đặt
                    // lại)


initial begin
    ud = 1;          // Khởi tạo chế độ đếm lên (1)
    clk = 0;         // Xung đồng hồ bắt đầu ở mức thấp (0)
    reset = 1;       // Đặt lại bộ đếm (reset = 1)
    #20 reset = 0;   // Sau 20ns, tắt reset để bộ đếm bắt đầu hoạt động
end

always forever #20 clk = ~clk;  // Tạo xung đồng hồ với chu kỳ 40ns
always forever #250 ud = ~ud;   // Đổi chế độ đếm (lên/xuống) mỗi 250ns
always forever #800 reset = ~reset; // Reset bộ đếm mỗi 800ns

// Kết nối module CounterUD (bộ đếm) với các tín hiệu trong testbench
CounterUD m0(
    .clk(clk),        // Xung đồng hồ
    .reset(reset),    // Tín hiệu đặt lại
    .ud(ud),          // Tín hiệu đếm lên/đếm xuống
    .out(out)         // Đầu ra của bộ đếm
);
endmodule

```

## Kết quả mô phỏng

 

Hình 2: Dạng sóng hiển thị sự thay đổi của clk, ud, reset và out (giá trị bộ đếm 8 bit) theo thời gian.

**Reset (0ns đến 20ns):** Tín hiệu reset ở mức cao (1).

Giá trị của out hiển thị 00000000. Giai đoạn Đếm Lên (từ 20ns đến 250ns): Tại 20ns, tín hiệu reset chuyển xuống mức thấp (0), cho phép bộ đếm hoạt động bình thường. Tín hiệu ud đang ở mức cao (1). Bộ đếm đang ở chế độ đếm lên.

Quan sát dạng sóng out, giá trị của bộ đếm tăng lên tại mỗi cạnh lên của tín hiệu clk (xảy ra tại khoảng 20ns, 60ns, 100ns, 140ns, 180ns, 220ns,...):

- Tại 20ns (hoặc ngay sau khi reset kết thúc và có cạnh lên clock đầu tiên): out là 00000000.
- Tại ~60ns (cạnh lên clock đầu tiên sau reset): out chuyển lên 00000001 (1 thập phân).
- Tại ~100ns: out chuyển lên 00000010 (2 thập phân).
- Tại ~140ns: out chuyển lên 00000011 (3 thập phân).
- Tại ~180ns: out chuyển lên 00000100 (4 thập phân).
- Tại ~220ns: out chuyển lên 00000101 (5 thập phân).


Giai đoạn Đếm Xuống (từ 250ns trở đi): Tại thời điểm 250ns, tín hiệu ud chuyển từ mức cao (1) xuống mức thấp (0). Bộ đếm chuyển sang chế độ đếm xuống. Tại các cạnh lên của clock sau 250ns (xảy ra tại khoảng 260ns, 300ns, 340ns, v.v.), giá trị của bộ đếm bắt đầu giảm xuống.

Quan sát dạng sóng out từ 250ns trở đi:

- Tại 250ns (hoặc ngay trước cạnh lên clock tiếp theo): out đang là 00000101 (5).
- Tại ~260ns (cạnh lên clock đầu tiên sau khi ud xuống 0): out chuyển xuống 00000100 (4).
- Tại ~300ns: out chuyển xuống 00000011 (3).
- Tại ~340ns: out chuyển xuống 00000010 (2).
- Tại ~380ns: out chuyển xuống 00000001 (1).
- Tại ~420ns: out chuyển xuống 00000000 (0).
- Tại ~460ns: out chuyển xuống 11111111 (255 thập phân - đếm xuống từ 0 sẽ quay vòng về giá trị lớn nhất).

### 3. Thiết kế và mô phỏng kiểm chứng Thanh ghi dịch 8 bit, vào nối tiếp ra song song

#### Bảng trạng thái

 

Chu kỳ Clock	s_in (giải sử)	r_reg (Binary)	r_reg (Hex)	Giải Thích
0 (Khởi tạo)	X	0	0	Trạng thái ban đầu
1	1	10000000	80	Bit 1 dịch vào MSB
2	0	10000000	40	Bit 0 dịch vào, các bit khác dịch phải
3	1	10100000	A0	Bit 1 dịch vào
4	1	11010000	D0	Bit 1 dịch vào
5	0	1101000	68	Bit 0 dịch vào
6	0	110100	34	Bit 0 dịch vào
7	1	10011010	9A	Bit 1 dịch vào

#### Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

```

module ShiftSIPO (
    input wire clk,
    input wire s_in,
    output wire [7:0] q_out);
    reg [7:0] r_reg;
    wire [7:0] r_next;
    always @(negedge clk)
        r_reg <= r_next;
    assign r_next = {s_in, r_reg[7:1]};
    assign q_out = r_reg;
endmodule

```

## Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

```
`timescale 1ns/1ns
module HoangNgocDung_tb_UPC_8bit;
wire [7:0] out;
reg ud, clk, reset;
initial begin
    ud = 1;
    clk = 0;          // Xung đồng hồ bắt đầu ở mức thấp (0)
    reset = 1;        // Đặt lại bộ đếm (reset = 1)
    #20 reset = 0;    // Sau 20ns, tắt reset để bộ đếm bắt đầu hoạt động
end
always forever #20 clk = ~clk;
always forever #250 ud = ~ud;
always forever #800 reset = ~reset;

CounterUD m0(
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    .ud(ud),
    .out(out)
);
endmodule
```

## Kết quả mô phỏng




Hình 3: Dạng sóng hiển thị hoạt động với các tín hiệu clk, i\_in và out[7:0]. Tại cạnh lên clock khoảng 100ns: out chuyển từ 00001xxx sang 100001xx. Bit i\_in (lúc đó là 1) đã được dịch vào. Dựa trên cách các bit cũ (1, 0, 0, 0) dịch chuyển và bit mới vào vị trí LSB (out[0])

- Tại cạnh lên clock khoảng 140ns:  $i\_in$  là 0. out chuyển từ 100001xx sang 0100001x. Bit 0 từ  $i\_in$  vào  $out[0]$ , nội dung cũ dịch sang trái.
- Tại cạnh lên clock khoảng 180ns:  $i\_in$  là 1. out chuyển từ 0100001x sang 10100001. Bit 1 từ  $i\_in$  vào  $out[0]$ , nội dung cũ dịch trái.

Quá trình này tiếp tục, các bit từ  $i\_in$  lần lượt được dịch vào  $out[0]$ , đẩy các bit cũ sang trái qua  $out[1]$ ,  $out[2]$ , ...,  $out[7]$ . Sau 8 cạnh lên clock kể từ khi thanh ghi rỗng hoặc reset, toàn bộ 8 bit dữ liệu từ  $i\_in$  sẽ được nạp đầy vào thanh ghi và hiển thị ở đầu ra  $out[7:0]$ .

- Thiết kế và mô phỏng mô hình máy trạng thái cho bài toán điều khiển đèn giao thông, các tín hiệu ngõ ra giải sử chỉ là các ngõ điều khiển đèn xanh, vàng đỏ

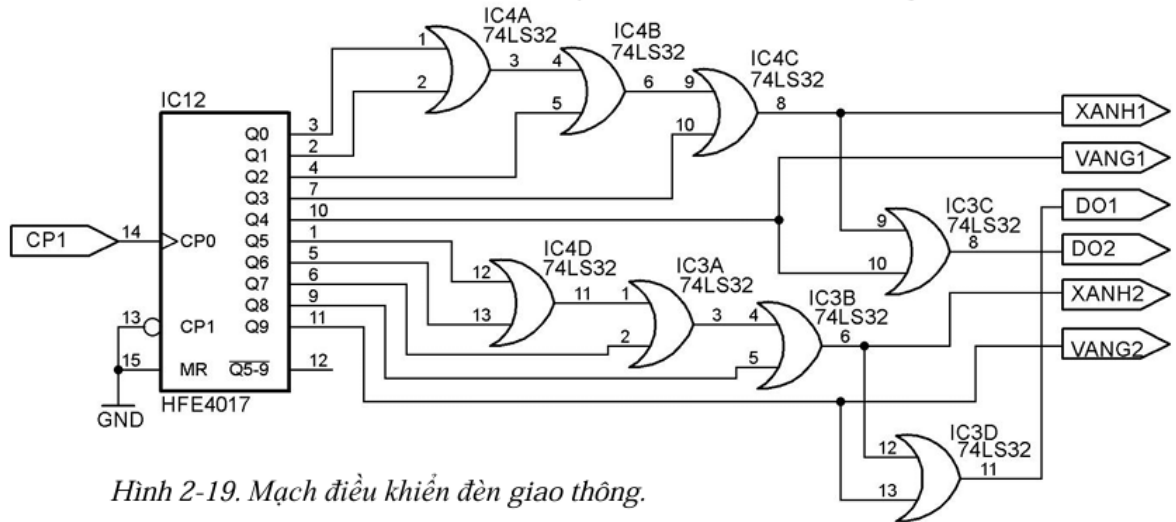


Hình 2-19. Mạch điều khiển đèn giao thông.

- Thiết kế đèn giao thông có 2 ngõ ra 2 trụ đèn tín hiệu thời gian từ Xanh 15s, Vàng 5S và đỏ 20s

### Bảng trạng thái

Trạng thái	Đầu ra 1 (out1)	Đầu ra 2 (out2)	Thời gian (giây)	Trạng thái	Đầu ra 1 (out1)	Đầu ra 2 (out2)
S1	100	001	15	S1	100	001
S2	010	001	5	S2	010	001
S3	001	100	15	S3	001	100
S4	001	010	5	S4	001	010



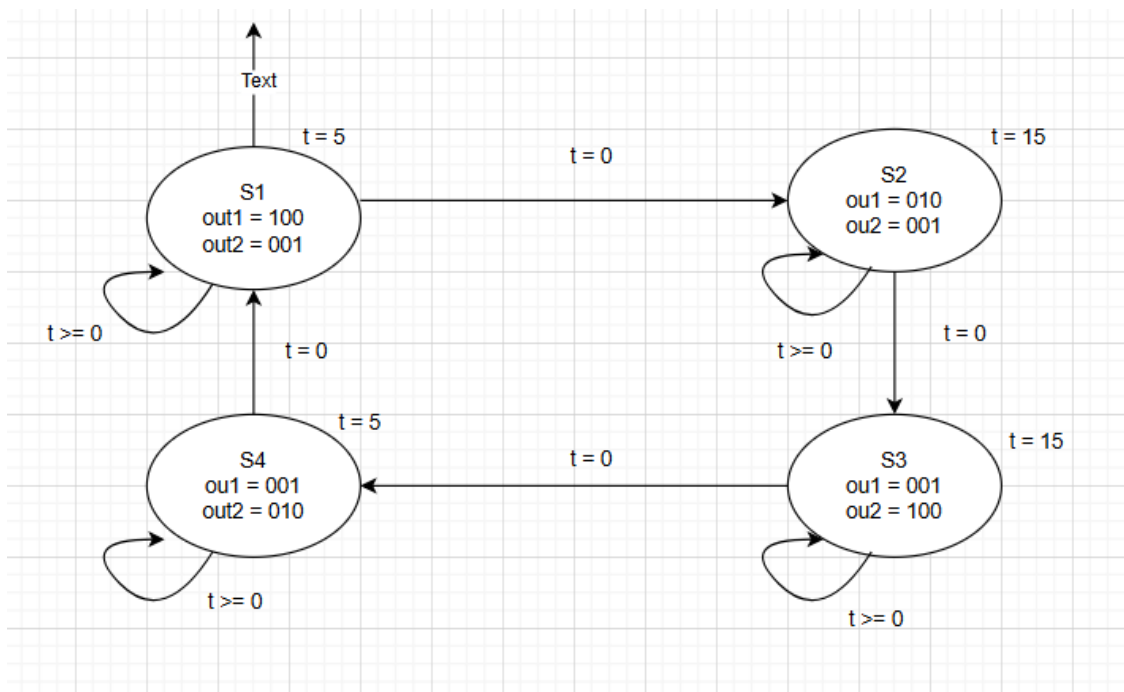

*Biểu đồ 1: Sơ đồ nguyên lý dùng mô hình máy trạng thái*

## Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

```

module traffic_light(
    input clk,           // Clock input
    input reset,         // Reset signal
    output reg [2:0] out1, // 1: [Red, Yellow, Green]
    output reg [2:0] out2 // 2: [Red, Yellow, Green]
);
parameter S1 = 2'b00, S2 = 2'b01, S3 = 2'b10, S4 = 2'b11;
reg [1:0] state, next_state;
reg [4:0] timer;

parameter S1_TIME = 15, // Xanh 15s
          S2_TIME = 5,  // Vàng 5s
          S3_TIME = 15, // Xanh 15s
          S4_TIME = 5;  // Vàng 5s
always @(posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset) begin
        state <= S1;
        timer <= S1_TIME;
    end
    else begin
        timer <= timer - 1;
        if (timer == 0) begin
            case(state)
                S1: begin

```

```

        next_state <= S2;
        timer <= S2_TIME;
    end
    S2: begin
        next_state <= S3;
        timer <= S3_TIME;
    end
    S3: begin
        next_state <= S4;
        timer <= S4_TIME;
    end
    S4: begin
        next_state <= S1;
        timer <= S1_TIME;
    end
endcase
state <= next_state;
end
end
always @(state) begin
    case(state)
        S1: begin
            out1 = 3'b100;
            out2 = 3'b001;
        end
        S2: begin
            out1 = 3'b010;
            out2 = 3'b001;
        end
        S3: begin
            out1 = 3'b001;
            out2 = 3'b100;
        end
        S4: begin
            out1 = 3'b001;
            out2 = 3'b010;
        end
        default: begin
            out1 = 3'b001;
            out2 = 3'b001;
        end
    endcase
end
endmodule

```

## Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế


```
`timescale 1ns/1ns
module tb_trafficlight;
reg clk, reset;
wire [2:0] out1,out2;

initial begin
clk = 0;
reset = 1;
#10 reset = 0;
end

always forever #20 clk = ~clk;
traffic_light uut(clk, reset, out1, out2 );

endmodule
```

## Kết quả mô phỏng

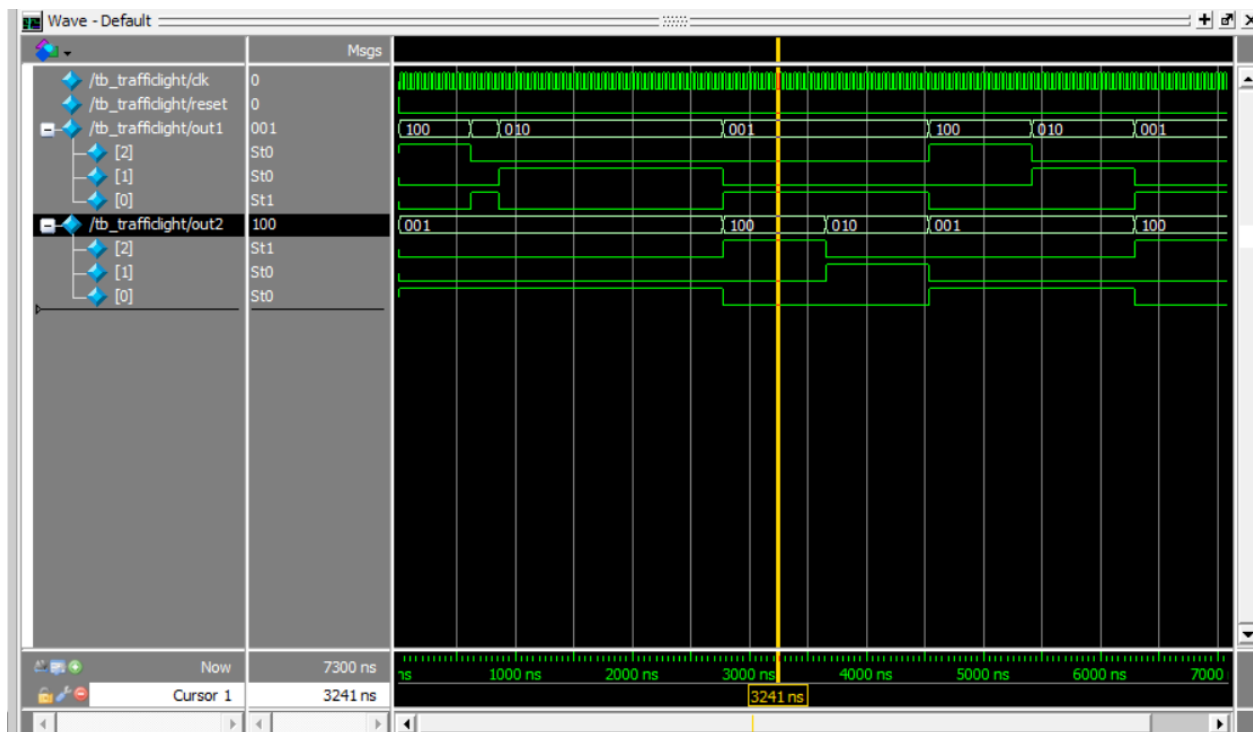

Hình 4: Hình ảnh mô tả kết quả cấp xung Clk và tín hiệu reset. Theo hình ta thấy trước 1000ns out1 = 100 (xanh 1) và out2 = 001 (đỏ 2). Giai đoạn Reset (0ns đến 10ns). Hoạt động Bình thường (từ 10ns trở đi)

Tại 10ns, tín hiệu reset chuyển xuống mức thấp (0), cho phép module đèn giao thông hoạt động theo chu kỳ.

- **Trạng thái 1: Đèn 1 Đỏ, Đèn 2 Xanh** out1 = 100 (Đỏ), out2 = 001 (Xanh). Trạng thái này bắt đầu sau reset (khoảng 10ns) và kéo dài đến khoảng 3000ns trên dạng sóng. Thời gian mô phỏng này tương ứng với thời gian Đèn Xanh 15s cho trục 2 (và Đèn Đỏ 20s cho trục 1 trong một chu kỳ hoàn chỉnh, nhưng chu kỳ Đỏ dài hơn Xanh). Dựa trên dạng sóng, Đèn Xanh của trục 2 kéo dài khoảng  $3000\text{ns} - 10\text{ns} \approx 2990\text{ns}$ .

- *Trạng thái 2: Đèn 1 Đỏ, Đèn 2 Vàng,  $out1 = 100$  (Đỏ),  $out2 = 010$  (Vàng). Trạng thái này bắt đầu từ khoảng 3000ns và kéo dài đến khoảng 3500ns. Thời gian mô phỏng này  $\approx 500ns$ , tương ứng với thời gian Đèn Vàng 5s cho trụ 2. Trụ 1 vẫn giữ Đỏ trong giai đoạn này.*
- *Trạng thái 3: Đèn 1 Xanh, Đèn 2 Đỏ  $out1 = 001$  (Xanh),  $out2 = 100$  (Đỏ). Trạng thái này bắt đầu từ khoảng 3500ns và kéo dài đến khoảng 5500ns. Thời gian mô phỏng này  $\approx 2000ns$ , tương ứng với thời gian Đèn Xanh 15s cho trụ 1. Trụ 2 chuyển sang Đỏ trong giai đoạn này (kết thúc Đỏ của trụ 2 ở khoảng 6000ns).*
- *Trạng thái 4: Đèn 1 Vàng, Đèn 2 Đỏ,  $out1 = 010$  (Vàng),  $out2 = 100$  (Đỏ). Trạng thái này bắt đầu từ khoảng 5500ns và kéo dài đến khoảng 6000ns. Thời gian mô phỏng này  $\approx 500ns$ , tương ứng với thời gian Đèn Vàng 5s cho trụ 1. Trụ 2 vẫn giữ Đỏ trong giai đoạn này.*
- *Trạng thái 5: Đèn 1 Đỏ, Đèn 2 Xanh,  $out1 = 100$  (Đỏ),  $out2 = 001$  (Xanh). Trạng thái này bắt đầu từ khoảng 6000ns và lặp lại chu kỳ.*